

## TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5

1. Jelaskan yang anda ketahui tentang fixed bias dan voltage divider bias !
2. Jelaskan fungsi transistor pada rangkaian fixed bias dan voltage divider bias!
3. Bawa data sheet transistor tipe 2n3904 dan c9013 disertai dengan nilai betanya !